


Ime i prezime:

Razred:

Red.br.:

SCHMITTOV OKIDNI SKLOP**Zadaća vježbe:**

1. Izvesti spoj prema slici:

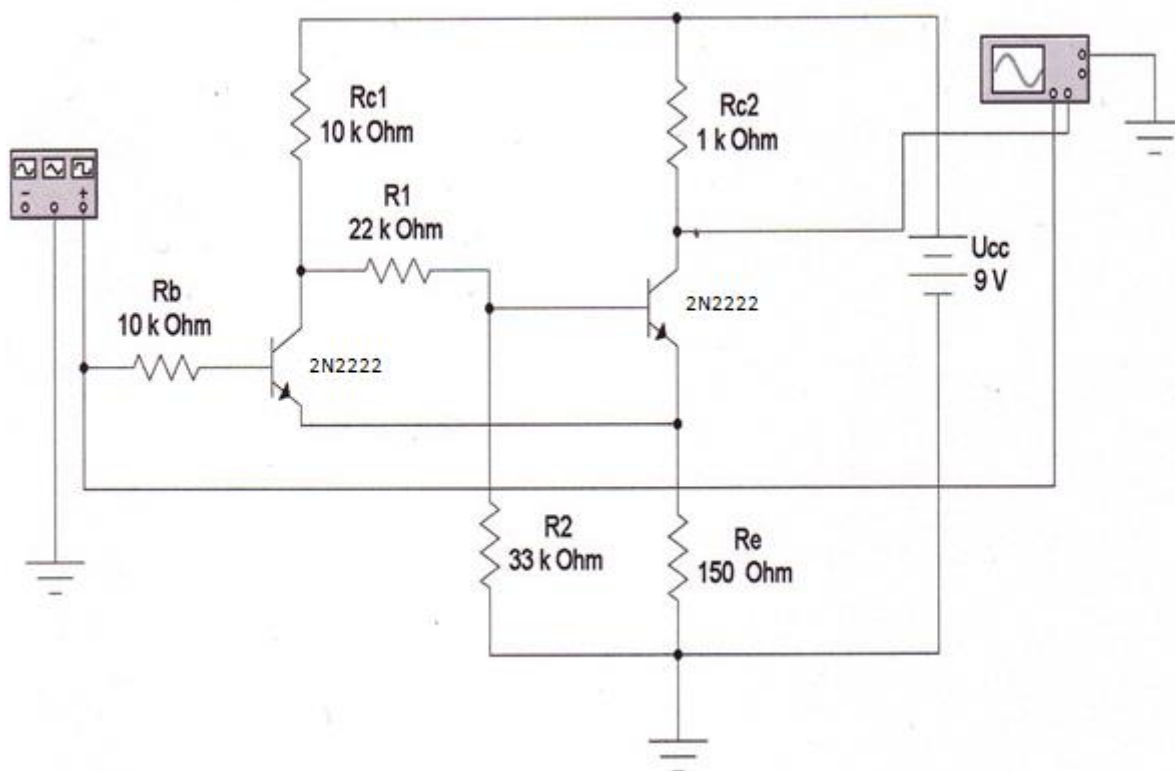

2. Na ulaz sklopa priključiti izvor sinusoidnog izmjeničnog napona amplitude 5V, frekvencije 10KHz. Na osciloskopu promatrati oscilogramе ulaza i izlaza. Nacrtati valne oblike ulaznog i izlaznog napona.
3. Izračunati napone gornje i donje okidne razine za sklop na slici i vrijednosti izlaznoga napona kad je izlazni tranzistor u zapiranju i zasićenju. Nacrtati prijenosnu karakteristiku sklopa.