


Ime i prezime:

Razred:

Red.br.:

ASTABILNI MULTIVIBRATOR**Zadaća vježbe:**

1. Izvesti spoj prema slici:

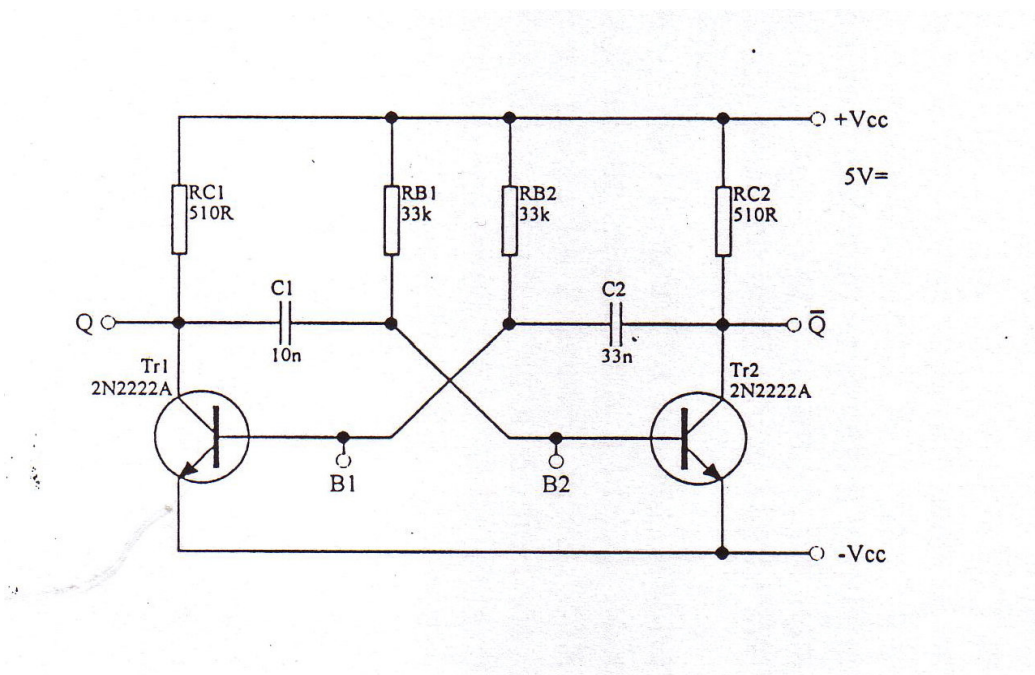

2. Izračunajte frekvenciju izlaznog napona astabila na slici.

3. Osciloskopom snimite valne oblike napona UBE1 i UCE2, te napona UBE2 i UCE1 astabila.

4. Izlaz Q2 monostabila sa slike opteretite otporom $R = 1 \text{ k}\Omega$ prema masi.

Snimite valne oblike napona UBE i UCE obaju tranzistora.

Što zapažate?