

Ime i prezime:


Razred:

Red.br.:

POJAČALO U SPOJU ZE (DINAMIČKI UVJETI RADA)

Zadaća vježbe:

1.) Izvesti spoj pojačala prema slici:

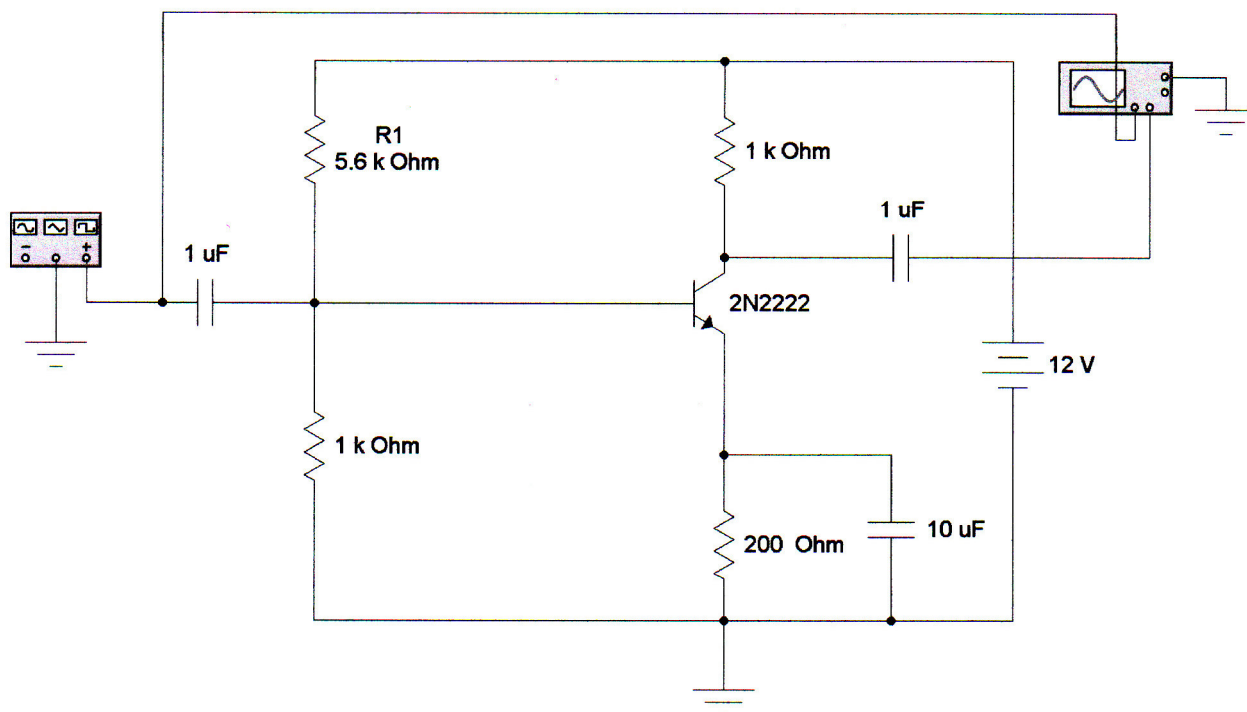

Na ulaz pojačala spojiti napon amplitude 40mV, frekvencije 10kHz.

Nacrtati valne oblike ulaznog i izlaznog napona te izračunati naponsko pojačanje.

2.) Sa sklopa odspojiti C_e , snimiti valne oblike ulaznog i izlaznog napona te izračunati naponsko pojačanje.

3.) Na izlaz sklopa (sa C_e) spojiti a) $R_p=1K\Omega$ b) $R_p= 275\Omega$,

snimiti valne oblike ulaznog i izlaznog napona te izračunati naponska pojačanja.

