


Ime i prezime:

Razred:

Red.br.:

FUNKCIJE LOGIČKE ALGEBRE (BOOLOVE FUNKCIJE)**Vježba 1. Operacije sa sklopovima „I“**

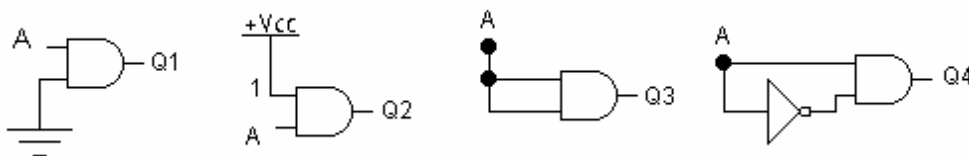1. Na eksperimentalnom modulu spojiti sklop prema shemama i provjeriti rad.




2. Rezultate ispitivanja prikazati tablicama stanja.

3. Protumačiti dobivene rezultate

Vježba 2. Operacije sa sklopovima „ILI“

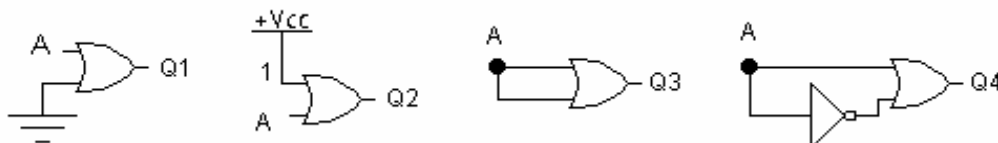1. Na eksperimentalnom modulu spojiti sklop prema shemama i provjeriti rad.




2. Rezultate ispitivanja prikazati tablicama stanja.

3. Protumačiti dobivene rezultate

Vježba 3. Operacija sa sklopovima „NE“

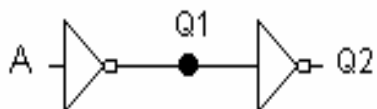1. Na eksperimentalnom modulu spojiti sklop prema shemi i provjeriti rad.



2. Rezultat ispitivanja prikazati tablicom stanja.

3. Protumačiti dobiveni rezultat

Pribor i instrumenti:

Logički sklopovi 7408, 7432, 7404

Spojni vodovi

Eksperimentalni modul